

1.- Determina de forma precisa el tipo de dispositivo que se define en este módulo Verilog:

```

module D_latch (Q, D, enable);
output Q;
input D, enable;
reg Q;
always @ (enable or D)
    if (enable) Q <= D;    // Equivale a: if (enable == 1)
endmodule

```


// Alternativa sintaxis (Verilog 2001, 2005)

```

module D_latch (output reg Q, input enable, D);
always @ (enable, D)
    if (enable) Q <= D;
endmodule

```

 Respuesta: **D Latch (Transparent Latch)**



<i>En</i>	<i>D</i>	Next state of <i>Q</i>
0	X	No change
1	0	$Q = 0$ ; reset state
1	1	$Q = 1$ ; set state


2.- Determina de forma precisa el tipo de dispositivo que se define en este módulo Verilog:

```

module D_FF (Q, D, Clk);
output Q;
input D, Clk;
reg Q;
always @ ( posedge Clk)
    Q <= D;
endmodule

```

Respuesta: **D flip-flop sin reset**

 


<i>Clk</i>	<i>D</i>	<i>Q</i>
↑	0	0
↑	1	1

 3.- Determina de forma precisa el tipo de dispositivo que se define en este módulo Verilog:

```
module DFF ( output reg Q, input D, Clk, rst);
always @ ( posedge Clk, negedge rst)
    if (!rst)
        Q <= 1'b0;          // Equivale a: if (rst == 0)
    else
        Q <= D;
endmodule
```

Respuesta: D flip-flop con reset asíncrono



R	Clk	D	Q
0	X	X	0
0	↑	0	0
0	↑	1	1

---

4.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module counters (clk, enable, q);
input  clk, enable;
output reg [7:0] q;

always @ (posedge clk)
begin
    if (enable)
        q <= q + 1;          // si no q mantendrá el valor q <= q
    end
endmodule
```

Respuesta:

**Contador síncrono activo a flanco positivo y con habilitación (cuenta si enable = 1)**

---

5.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module counters (clk, reset, ld, d, q);
input  clk, reset, ld;
input  [7:0] d;
output reg [7:0] q;

always @ (posedge clk, negedge reset)
    if (reset == 0)
        q <= 0;
    else if (!ld)
        q <= d;
    else
        q <= q + 1;
endmodule
```

*Respuesta:*

***Contador síncrono activo a flanco positivo con reset asíncrono activo a nivel bajo y con carga en paralelo síncrona con ld =0.***

---

6.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module counters (clk, up_down, q);
input  clk, up_down;
output [7:0] q;
reg    [7:0] q;
integer direction;

always @ (posedge clk)
begin

    if (up_down)
        direction = 1;
    else
        direction = -1;

    q <= q + direction;

end
endmodule
```

*Respuesta:*

**Contador ascendente-descendente síncrono activo a flanco positivo.**

- Cuenta descendente si up\_down =0.
- Cuenta ascendente si up\_down =1.

---

7.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module counters (clk, reset, enable , ld, q);
input  clk, reset, enable, ld;
input  [7:0] d;
output reg [7:0] q;

always @ (posedge clk)
    if (reset)
        q <= 0;
    else if (!ld)
        q <= d;
    else if (enable)
        q <= q + 1;
endmodule
```

*Respuesta:*

- Contador ascendente activo a flanco positivo con carga paralelo síncrona y reset síncrono activo a nivel alto.
- Si ld = 0, en el flanco positivo carga en la salida q, el valor de d.
- Si ld =1, cuenta ascendente.

---

8.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module counters (clk, up_down, enable, q,);
input  clk, up_down, enable;
output reg [7:0] q;
integer direction;

always @ (posedge clk)
    if (enable == 0)
        q <= q;
    else if (up_down)
        q <= q + 1;
    else
        q <= q -1;
endmodule
```

*Respuesta:*

Contador ascendente-descendente síncrono activo a flanco positivo con habilitación (enable).

Si enable = 1, cuenta descendente si up\_down = 0; cuenta ascendente si up\_down = 1.

Si enable = 0, no cuenta.

---

9.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module counters (clk, clear, enable, q);  
input  clk, clear, enable;  
output [7:0] q;  
reg    [7:0] q;  
  
always @ (negedge clk) begin  
if (!clear)  
    q <= 0;  
else if (enable)  
    q <= q + 1;  
endmodule
```

*Respuesta:*

Contador ascendente activo a flanco negativo con entrada de habilitación y con reset síncrono.

Si enable = 1, si clear = 1, cuenta descendente; si clear = 0, se resetea ( $q \leq 0$ ) con el siguiente flanco negativo.

Si enable = 0, no cuenta y mantiene el valor registrado.

---

10.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module counters (clk, reset, up_down, ld, q);  
input  clk, up_down, ld;  
output reg [7:0] q;  
  
always @ (negedge clk, negedge reset)  
    if (reset == 0)  
        q <= 0;  
    else if (!ld)  
        q <= d;  
    else if (up_down)  
        q <= q + 1;  
    else  
        q <= q - 1;  
always @ (, negedge reset)  
endmodule
```

*Respuesta:*

Contador ascendente-descendente síncrono activo a flanco negativo, con reset asíncrono activo a nivel bajo y con carga paralelo síncrona.

Si  $ld = 1$ , cuenta descendente si  $up\_down = 0$  y cuenta ascendente si  $up\_down = 1$ .

Si  $ld = 0$ , carga en  $q$  el valor de  $d$ , con el flanco descendente.

---

11.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module counters (clk, enable, clear, ld, q);  
input  clk, enable, clear, ld;  
output reg [7:0] q;
```

```
always @ (negedge clk) begin  
if (!clear)  
q <= 0;  
else if (!ld)  
q <= d;  
else if (enable)  
q <= q + 1;  
end  
endmodule
```

*Respuesta:*

Contador ascendente síncrono activo a flanco positivo, con reset síncrono y con carga paralelo síncrona y entrada de habilitación sólo para el conteo.

- Si  $clear = 0$  se resetea con el flanco negativo.
  - Si  $clear = 1$  y  $enable = 0$  no cuenta, y además, si  $ld = 0$ , carga en  $q$  el valor de  $d$ , con el flanco descendente.
  - Si  $clear = 1$  y  $enable = 1$ :
    - Si  $ld = 1$ , cuenta ascendente
    - Si  $ld = 0$ , carga en  $q$  el valor de  $d$ , con el flanco descendente.
- 

12.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module counters (clk, enable, clear, up_down, q,);  
input  clk, enable, clear, up_down;  
output reg [7:0] q;  
integer direction;
```

```
always @ (negedge clk)
begin
if (up_down)
    direction = 1;
else
    direction = -1;
if (!clear)
    q <= 0;
else if (enable)
    q <= q + direction;
end
endmodule
```

*Respuesta:*

Contador ascendente-descendente activo a flanco descendente, con reset síncrono y entrada de habilitación.

Si clear = 0 se resetea con el flanco descendente

Si clear = 1 y enable = 1:

- Si up\_down = 0 cuenta descendente.
- Si up\_down = 1 cuenta ascendente .
- Si clear = 1 y enable = 0 no cuenta.

---

13.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module counters (clk, reset, enable, up_down, ld, q);
input  clk, enable, up_down, ld;
output reg rebose;
output reg [7:0] q;

always @ (posedge clk, posedge reset)
    if (reset)
        q <= 0;
    else if (!ld)
        q <= d;
    else if (enable == 0)
        q <= q;
    else if (up_down)
        q <= q + 1;
    else
        q <= q - 1;
always @ (enable, up_down, q) //Bloque combinacional
    if ((enable && up_down && q == 255) || (enable && !up_down && q == 0))
```

```
        rebose = 1;
    else    rebose = 0;
endmodule
```

*Respuesta:*

Contador ascendente-descendente síncrono activo a flanco ascendente, con reset asíncrono activo a nivel alto y con carga paralelo síncrona y entrada de habilitación sólo para el conteo.

Si enable = 1:

- Si ld = 1, cuenta descendente si up\_down = 0, y cuenta ascendente si up\_down = 1.
- Si ld = 0, carga en q el valor de d con el flanco ascendente.

Si enable = 0 no cuenta, y además, si ld = 0, carga en q (salida) el valor de d, con el flanco ascendente.

Presenta una salida de rebose que se pone a 1 cuando el contador está habilitado y está en ascendente y presenta su valor máximo (255) o cuando el contador está habilitado y está en descendente y presenta su valor mínimo (0)

---

14.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module counters (clk, reset, en, q);
input  clk, reset, en;
output reg [7:0] q;

always @ (posedgeclk)
    if (reset == 0)
        q <= 0;
    else if (en == 0)
        q <= q;
    else if (q == 199)
        q <= 0;
    else
        q <= q + 1;
endmodule
```

*Respuesta:*

Contador ascendente activo a flanco ascendente módulo 200 (cuenta de 0 a 199 inclusive), con reset síncrono activo a nivel bajo y entrada de habilitación (en) activa a nivel alto.

---

15.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module cont (CLK, RES, Q);
```



```
input CLK;
input RES;
output [3:0] Q;
reg [3:0] Q, nQ;

always @(posedge CLK or negedge RES)
    if(RES==0) Q<=0;
    else Q<=nQ;
always @(Q)
    nQ=Q+1;
endmodule
```

*Respuesta:*

Contador ascendente con reset asíncrono activo a nivel bajo.

El contador está diseñado como máquina de estados síncrona, definiendo el estado siguiente en un bloque combinacional a partir del estado actual.

---

16.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module cont (CLK, RES, UD, Q);
input CLK;
input RES;
input UD;
output [3:0] Q;
reg [3:0] Q, nQ;

always @(posedge CLK or negedge RES)
    if(RES==0)
        Q<=0;
    else
        Q<=nQ;

always @(Q or UD)
    if(UD==1)
        nQ=Q+1;
    else
        nQ=Q-1;

endmodule
```

*Respuesta:*

Contador ascendente-descendente con reset asíncrono activo a nivel bajo.

El contador está diseñado como máquina de estados síncrona, definiendo el estado siguiente en un bloque combinacional a partir del estado actual.

---

17.- Determina de forma precisa el tipo de contador que se define en este módulo Verilog:

```
module cont_mN (input clk, input clr, output reg [N-1:0] Q );
    parameter N=3;
    parameter M=9;

    always @(posedge clk or posedge clr)
        if(clr)
            Q<=0;
        else if(Q==M)
            Q<=0;
        else
            Q<=Q+1;

endmodule
```

*Respuesta:*

Contador ascendente módulo M (módulo 9, en este ejemplo) activo a flanco ascendente con reset asíncrono activo a nivel alto.

El módulo (número de estados del contador) está parametrizado y basta con cambiar los parámetros para realizar otro contador de distinto módulo.

---

18.- En el módulo clkdiv, si clk presenta una frecuencia de 50 MHz,

- a) Determinar la frecuencia de salida de las salidas clka y clkb.
- b) En estas señales de salida ¿Cuál será la relación entre tiempo en ON (nivel alto) y su periodo? (o sea, ¿cuál es su duty cycle o ciclo de trabajo?)

```
module clkdiv( input mclk, input clr, output clka, output clkb);

    reg [15:0] q;
    always @(posedge mclk or posedge clr)
        if(clr)
            q <= 0;
        else
            q <= q + 1;

    assign clka = q[0];
    assign clkb = q[15];
```

**endmodule**

*Respuesta:*

a) clka corresponde a la salida menos significativa del contador.

La salida q[0] del registro que se asigna a la salida clka del contador divide la frecuencia del reloj del contador por 2. Luego la frecuencia de clka será de  $50\text{MHz}/2=25\text{MHz}$

La salida q[1] del registro divide la frecuencia del reloj del contador por  $2^2=4$ .

La salida q[2] del registro divide la frecuencia del reloj del contador por  $2^3=8$ .

....

La salida q[15] del registro que se asigna a la salida clkb del contador divide la frecuencia del reloj del contador por  $2^{16}=65536$ , luego la frecuencia de clkb será  $762,94\text{ Hz}$ .

b) El contador no tiene un tope de conteo establecido por lo que contará en anillo, es decir que al llegar al valor máximo que puede registrar el registro q del contador, en este caso  $(2^{16})-1=65535=16'b1111111111111111$ , el contador pasará a cero. Es estas condiciones todos los bits del contador, incluidos q[0] y q[15] estarán la mitad del periodo de su señal a 0 y la otra mitad a 1. Por tanto, el DUTY CYCLE o ciclo de trabajo es del 50 % ó lo que es igual de 0,5.